
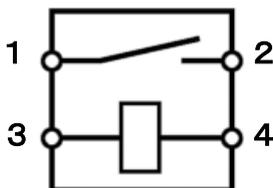


# 留意事項（3級シャシ）

## 問題 1

問 リレーの端子配列と回路図

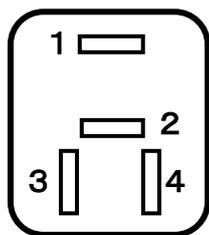

# 留意事項（3級シャシ）

## 問題2

問1 測定は、Vブロックの上で行うこと。

# 留意事項（3級シャシ）

## 問題3

### 問1

- ① ブレーキ・ディスクを万力から外さないこと。
- ② 指定された2箇所測定すること。