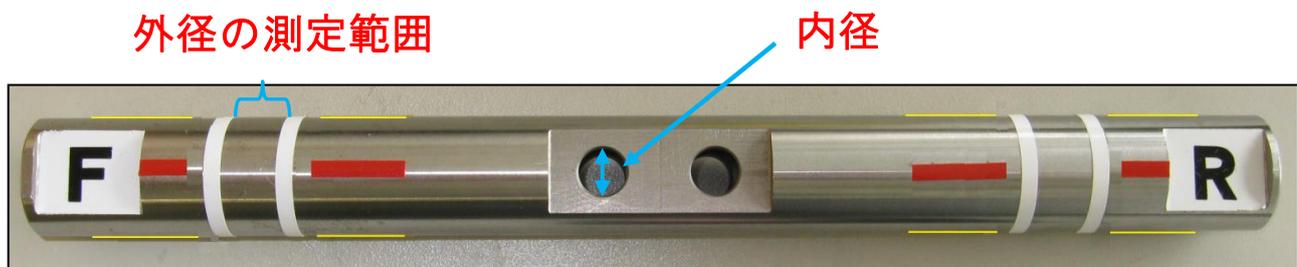


# 留意事項（三級ガソリン）

## 問題 1

シャフトの測定箇所





スプリングの測定箇所



# 留意事項（三級ガソリン）

## 問題3

問1 リレーの端子配列と回路図

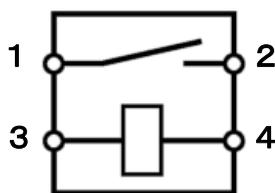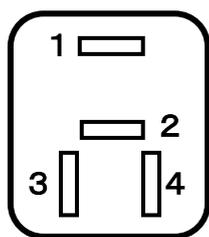

問2 ダイオードの極性

